

$$U = 230 \text{ V}$$

$$R = 1000 \, \Omega$$

$$X_C = 1 \text{ k}\Omega$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$C = ? \quad Z = ? \quad I = ?$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \rightarrow C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{2\pi f \cdot X_C} =$$

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 1000} = \underline{\underline{3,18 \, \mu\text{F}}}$$


$$\underline{Z} = R - jX_C = 1000 - j1000 \, \Omega$$

$$Z = \sqrt{1000^2 + 1000^2} = 1000\sqrt{2} = \underline{\underline{1414 \, \Omega}}$$

$$\varphi = \underline{\underline{-45^\circ}}$$

$$\underline{Z} = 1414 \angle -45^\circ \, \Omega = \underline{\underline{1414 \, \Omega \angle -45^\circ}}$$
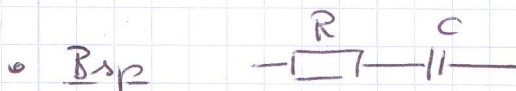
$$\underline{I} = \frac{U}{Z} = \frac{230 \angle 0}{1414 \angle -45^\circ} = \underline{\underline{0,162 \text{ A} \angle 45^\circ}}$$



geg $R = 300 \, \Omega$

$Z = 400 \, \Omega$; $f = 50 \text{ Hz}$

ges $C = ?$

$$X_C = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{400^2 - 300^2} = 269,57 \, \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \rightarrow C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{2\pi f X_C} =$$