

Leitungen


Beispiel 1

Bestimme die Länge l_1 und den Wellenwiderstand Z_W damit bei

$f = 600 \text{ MHz}$

- $Z_{in} = 25 \text{ Ohm}$

beträgt.

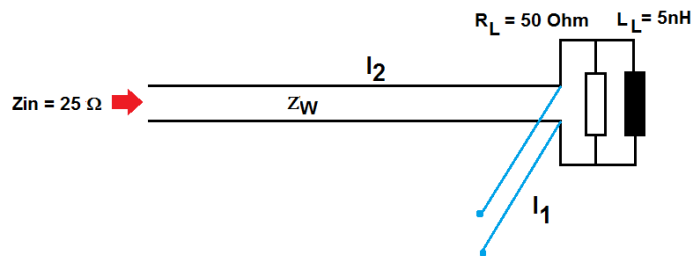

Für die Stichleitung kann ein beliebiger Wellenwiderstand angenommen werden. Üblich ist 50 Ohm.

Lösung

Bei 600MHz hat die Induktivität von $L=5nH$

$$Z_L = j2\pi fL = j2\pi 600MHz * 5nH = j18,85\Omega$$

Wir benötigen daher einen kapazitiven Widerstand der Stichleitung von

$$Z_{\text{Stichleitung}} = -j18,85\Omega$$

$$\begin{aligned} Z_{\text{Stichleitung}} &= Z_w \frac{Z_L + jZ_w \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda}l\right)}{Z_w + jZ_L \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda}l\right)} = Z_w * \frac{Z_L}{jZ_L \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda}l\right)} = -jZ_w * \frac{1}{\tan\left(\frac{2\pi}{\lambda}l\right)}! \\ &= -j18,85\Omega \end{aligned}$$

$$18,85 = \frac{50}{\tan\left(\frac{2\pi}{\lambda}l\right)}$$

$$\tan\left(\frac{2\pi}{\lambda}l\right) = \frac{50}{18,85} = 2,65$$

$$\frac{2\pi f}{c}l = \arctan(2,65)$$


$$l = \frac{c * \arctan(2,65)}{2\pi f} = \frac{300Meg * \arctan(2,65)}{2 * \pi * 600 Meg} = 0,0963m = 96,3 mm$$

- Wellenwiderstand der Leitung

$$Z_w = \sqrt{50 * 25} = 35,4\Omega$$

- Länge der Leitung

$$l = \frac{\lambda}{4} = \frac{c}{4f} = \frac{300Meg}{4*600Meg} = 125 mm$$

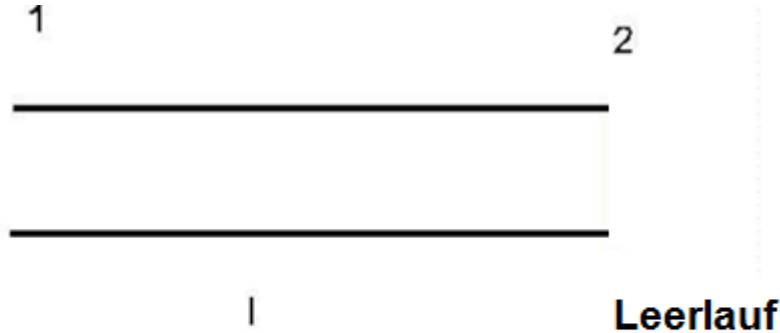Beispiel 2: Leitung als Resonator 5P

Wellenwiderstand = 50 Ohm

Ausbreitungsgeschwindigkeit = C0

Bestimme 2 Serien und 2 Parallelresonanzen der Leitung.

$$Z_{IN} = Z_w \frac{Z_L + j Z_w \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} l\right)}{Z_w + j Z_L \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} l\right)}$$

In unserem Fall ist der Lastwiderstand ein Leerlauf, daher gilt:

$$Z_{IN} = Z_w \frac{Z_L + j Z_w \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} l\right)}{Z_w + j Z_L \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} l\right)} = Z_w * \frac{1}{j \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} l\right)}$$

Parallelresonanzen:

$$\infty = Z_W * \frac{1}{j \tan(\frac{2\pi}{\lambda} l)}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} l = k\pi$$

$$l = \frac{k\lambda}{2} = \frac{kc}{2f}$$

$$f(1) = \frac{c}{2l} = \frac{300 \text{ Meg}}{2 * 0.2} = 750 \text{ MHz}$$

$$f(2) = \frac{2c}{2l} = \frac{2 * 300 \text{ Meg}}{2 * 0.2} = 1500 \text{ MHz}$$

Serienresonanzen:

$$0 = Z_W * \frac{1}{j \tan(\frac{2\pi}{\lambda} l)}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} l = \frac{2\pi f}{c} l = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$f(1) = \frac{c}{4l} = \frac{300 \text{ Meg}}{4 * 0.2} = 375 \text{ MHz}$$

$$f(2) = \frac{c * \frac{3}{2}}{2l} = \frac{300 * 1.5}{2 * 0.2} \text{ MHz} = 1125 \text{ MHz}$$

Beispiel 3

Beweisen Sie, dass mit Hilfe einer $\lambda/4$ Leitung ein HF Transformator (Leitungstransformator) realisiert werden kann. Der Leitungstransformator kann über folgende Beziehung


$$Z_W = \sqrt{Z_1 * Z_2}$$

berechnet werden:

Z_1 und Z_2 sind die Abschlussimpedanzen der Leitung.

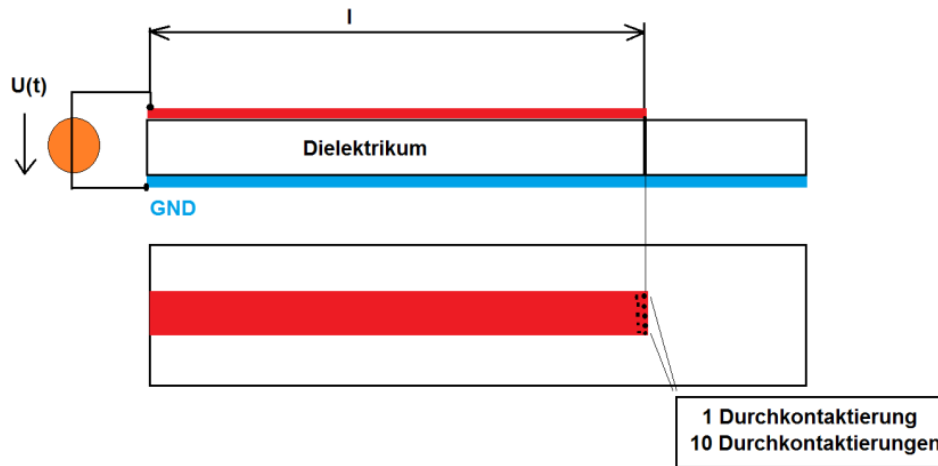Beispiel 4

Es soll die Induktivität einer Durchkontaktierung auf einer Leiterplatte messtechnisch erfasst werden. Dazu wird ein Leitungsstück der Länge l mit einer unterschiedlichen Anzahl von Durchkontaktierungen auf Resonanz ausgemessen.



Es ergibt sich bei **einer** Durchkontaktierung

- $l = 150 \text{ mm}$ (liegt in der Größenordnung von $\lambda/2$)
- $N=1$ (Eine Durchkontaktierung)
- $Z_w = 20 \Omega$
- **$f_r = 450.2 \text{ MHz}$**


Bei 10 Durchkontaktierungen stellt sich eine Serienresonanzfrequenz von

- **$f_r = 480,6 \text{ MHz}$** ein.
- $(N = 10)$

Welche Induktivität hat eine Durchkontaktierung wenn die magnetische Gegenkopplung der Durchkontaktierungen nicht mit eingerechnet wird.

Lösung

Schaltungsbeschreibung

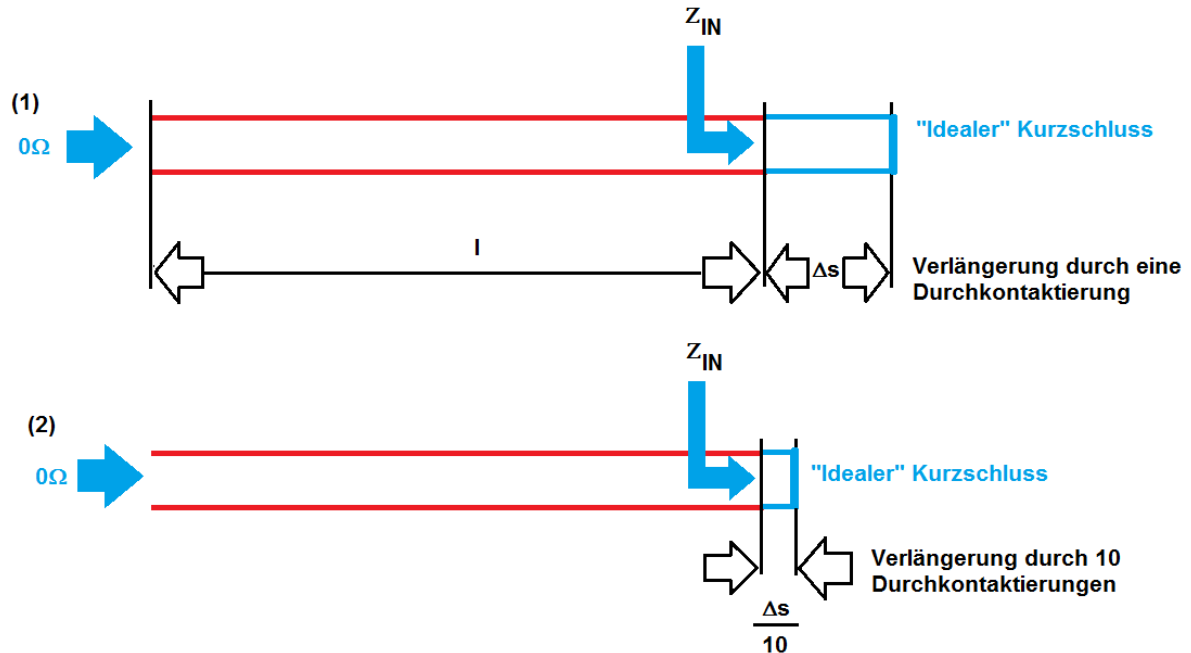

Eine Durchkontaktierung der Induktivität L entspricht einer Leitungsverlängerung um Δs (blaue Linien) wegen:

$$Z_{in} = Z_w \frac{Z_L + j Z_w \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \Delta s\right)}{Z_w + j Z_L \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \Delta s\right)} = j\omega L$$

mit

$Z_L = 0$ folgt (idealer Kurzschluss nach der Länge Δs)

Für $Z_L = 0$ und kleine Δs folgt mit $\tan(x) \approx x$

$$Z_{in} = j\omega L = Z_w \frac{Z_L + j Z_w \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \Delta s\right)}{Z_w + j Z_L \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \Delta s\right)} = Z_w \frac{j Z_w \frac{2\pi}{\lambda} \Delta s}{Z_w} = j Z_w \frac{2\pi}{\lambda} \Delta s$$

Mit

$$c = \lambda f \text{ folgt}$$

$$Z_{in} = j Z_w \frac{2\pi}{\lambda} \Delta s = j Z_w \frac{2\pi f}{c} \Delta s = j \omega \frac{Z_w}{c} \Delta s = j \omega \frac{\sqrt{\frac{L'}{C'}}}{\frac{1}{\sqrt{L'C'}}} \Delta s = j \omega L' \Delta s$$

Wie zu erwarten war, entspricht die Induktivität einer Verlängerung der Leitung wobei gilt:

$$L' \Delta s = L$$

Wir suchen die Serienresonanzen der beiden Leitungen und erhalten so ein Gleichungssystem mit den zwei Unbekannten Größen c und Δs

$$\begin{aligned} 0 &= Z_w \frac{Z_L + j Z_w \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} (l + \Delta s_1)\right)}{Z_w + j Z_L \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} (l + \Delta s_1)\right)} = j Z_w \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} (l + \Delta s_1)\right) \\ &= j Z_w \tan\left(\frac{2\pi f}{c} (l + \Delta s_1)\right) = j Z_w \tan\left(\frac{\omega}{c} (l + \Delta s_1)\right) \end{aligned}$$

Das Argument im tan muss π betragen damit ein Kurzschluss an den Eingangsklemmen entsteht.

Für die beiden Durchkontaktierungsschaltungen ($n=1$ bzw. $n=10$) ergeben sich folgende beiden Gleichungen

$$\frac{\omega_1}{c} (l + \Delta s_1) = \pi$$

$$\frac{\omega_2}{c} (l + \Delta s_2) = \pi$$

Daher ergibt sich für die beiden Frequenzen folgendes Gleichungssystem

$$\frac{2\pi f_1}{c} (l + \Delta s_1) = \pi$$

$$\frac{2\pi f_2}{c} \left(l + \frac{\Delta s_1}{10} \right) = \pi$$

Nach der Division der beiden Gleichungen ergibt sich

$$\frac{\frac{2\pi f_1}{c} (l + \Delta s_1)}{\frac{2\pi f_2}{c} \left(l + \frac{\Delta s_1}{10} \right)} = 1$$

→

$$f_1 \left(l + \Delta s_1 \right) = f_2 \left(l + \frac{\Delta s_1}{10} \right)$$

$$(f_1 - f_2) * l = f_2 \frac{\Delta s_1}{10} - f_1 \Delta s$$

Daraus ergibt sich für Δs

$$\Delta s = \frac{(f_1 - f_2) * l}{f_2 \frac{1}{10} - f_1} = \frac{(450.2 \text{ MHz} - 480.6 \text{ MHz}) * 0.15 \text{ m}}{\frac{480.2 \text{ MHz}}{10} - 450.6 \text{ MHz}} = 11.3 \text{ mm}$$

Eine Durchkontaktierung entspricht daher einer Verlängerung um 11.3 mm. Für die Ausbreitungsgeschwindigkeit c auf der Leitung ergibt sich daher

$$\frac{2\pi f}{c} (l + \Delta s_1) = \pi$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} = 2f(l + \Delta s_1) = 2 * 450,2 \text{ MHz} (0.15 + 0.0113) = 1.45 * 10^8 \text{ m/s.}$$

Mit

$$Z_W = 20 \, \Omega = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \text{ folgt für } L'$$

$$L' = \frac{20}{1,45 * 10^8} = 13,79 \frac{nH}{m}$$

$$L_{\text{eine Durchkontaktierung}} = 13,79 \frac{nH}{m} * 0,0113 \text{ m} = 0.155 \text{ nH}$$